

# Lab4 寄存器与内存

周鼎

April 4, 2016

## 1 Register

### 1.1 Register 结构

Register 需要实现读和写的功能，读 register 时输入两个五位寄存器地址，写 register 时需要 regWrite 信号有效，并选择 clock 下降沿作为同步信号，避免 writeReg,regWrite,writeData 信号的先后次序产生影响。除此之外，为了后续实验的需要，还额外增加了 reset 接口实现寄存器清零功能，和两个额外接口输出 \$1,\$2 寄存器的值用于上板测试。

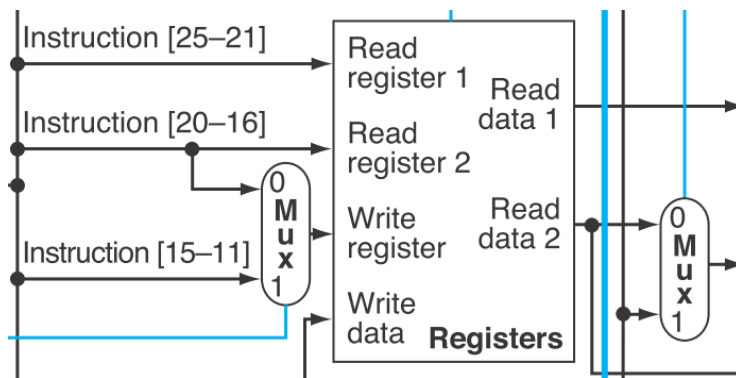


Figure 1: Register

### 1.2 程序实现

```
1 module Register(  
2     input clock_in ,  
3     input regWrite ,  
4     input [4:0] readReg1,           //address to be read1  
5     input [4:0] readReg2,           //address to be read2  
6     input [4:0] writeReg,           //address to be write  
7     input [31:0] writeData ,  
8     input reset ,                   //reset the register  
9     output [31:0] readData1 ,  
10    output [31:0] readData2 ,  
11    output [31:0] reg1 ,             //for IO on board  
12    output [31:0] reg2  
13 );  
14 reg [31:0] regFile[31:0];
```

```

15
16   assign readData1 = regFile[readReg1];
17   assign readData2 = regFile[readReg2];
18   assign reg1 = regFile[1];
19   assign reg2 = regFile[2];
20
21   always @(negedge clock_in) begin
22       if(reset) $readmemh("./src/regFile.txt", regFile);
23       else if(regWrite) regFile[writeReg] = writeData;
24   end
25 endmodule

```

reg.v

### 1.3 仿真

使用 ModelSim 进行行为级仿真，设置时钟周期 200ns，仿真过程和仿真结果见 Table??, Figure ??。

#	regWrite	writeDst	writeData	readReg
1	0	1	255	1
2	1	1	255	1
3	1	2	255	2
4	1	3	233	3

Table 1: 仿真序列

 


Figure 2: ModelSim Reg 仿真波形

## 2 Memory

### 2.1 Memory 结构

Memory 与 Register 比较类似，同样需要支持读和写操作，不需要 reset，但需要启动时初始化其中的数据。

## 2.2 程序实现

```
1 module dataMemory(  
2     input clock_in,  
3     input [31:0] address,  
4     input [31:0] writeData,  
5     output wire [31:0] readData,  
6     input memWrite,  
7     input memRead //memRead is actually not used  
8 );  
9 initial $readmemh("./src/memFile.txt",memFile); //initialize  
   memory  
10  
11 wire [31:0] index;  
12 assign index = address>>2; //data is fetched wordwise  
13 reg [31:0] memFile [127:0];  
14 assign readData= memFile[index];  
15  
16 always @(negedge clock_in)  
17     if(memWrite) memFile[index] <= writeData;  
18  
19 endmodule
```

mem.v

## 2.3 仿真

使用 ModelSim 进行行为级仿真，设置时钟周期 200ns, 可见符合在下降沿、memWrite 有效时写入的要求。

 


Figure 3: ModelSim Mem 仿真波形

注：Index0 和 3 在初始化时分别写入了 0 和 3，